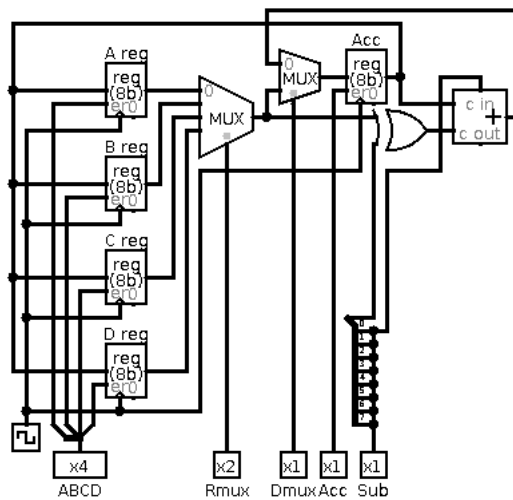


Lab 5

Part 1

- 1) Register Transfer Circuit



- 2) There are 9 bits in the control code.

Part 2 - Coding your Register Transfer Sequence

- 1)
 - 1) $A \rightarrow Acc$
 - 2) $Add(Acc, B) \rightarrow Acc$
 - 3) $Sub(Acc, C) \rightarrow Acc$
 - 4) $Add(Acc, D) \rightarrow Acc$
 - 2)
 - 1) $A \rightarrow Acc$
- 0000001110

- 2)
 - $Add(Acc, B) \rightarrow Acc$
 - 000001010
- 3)
 - $Sub(Acc, C) \rightarrow Acc$
 - 000010011
- 4)
 - $Add(Acc, D) \rightarrow Acc$
 - 000011010
- 3)
 - 1)
 - $0x13 = 19_{10}$
 - 2)
 - $0x5B = 91_{10}$
 - 3)
 - $0x3A = 58_{10}$
 - 4)
 - $0xF0 = 240_{10}$
- 4)
 - 1)
 - $A \rightarrow Acc$
 - $Acc = 0x13 = 19$
 - 2)
 - $Add(Acc, B) \rightarrow Acc$
 - $Acc = 19 + 91 = 110 = 0x6E$
 - 3)
 - $Sub(Acc, C) \rightarrow Acc$
 - $Acc = 110 - 58 = 52 = 0x34$
 - 4)
 - $Add(Acc, D) \rightarrow Acc$
 - $Acc = 52 - 16 = 36 = 0x24$
- 5)
 - None of the operations produced overflow.
- 6)
 - $0x24 = 36$
- 7)
 - $((A + B) - C) + D$

Part 3 - Executing and Recording Your Register Transfer Sequence

- 1) Execution Trace Table

Time	A	B	C	D	Acc	Control Code	Action
0	0x13	0x5B	0x3A	0xF0	0x00	0000 00 1 1 0	$A \rightarrow Acc$
1	0x13	0x5B	0x3A	0xF0	0x13	0000 01 0 1 0	$Add(B, Acc) \rightarrow Acc$
2	0x13	0x5B	0x3A	0xF0	0x6E	0000 10 0 1 1	$Sub(C, Acc) \rightarrow Acc$
3	0x13	0x5B	0x3A	0xF0	0x34	0000 11 0 1 0	$Add(D, Acc) \rightarrow Acc$
4					0x24		

There should be 5 registers.